

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI PRAKTEK	iv
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI TEORI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	2
1.3. Rumusan Masalah	2
1.4. Batasan Masalah	2
1.5. Tujuan	3
1.6. Manfaat	3
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Urine	5
2.2. Hormon HCG	6
2.3. Anti Hormon HCG	6

2.4. LED (Light Emiting Diode)	6
2.5. LDR (Light Depend Resistor).....	6
2.6. Multiplexer 4051	8
2.7. IC 74138 (Dekoder)	10
2.8. PPI 8255	13
2.9. ADC 0804	17
2.10. Crystal (X – Tal)	18
2.11. LCD 2 x 16	19
2.12. IC AT 89S51	25
2.13. Printer Dot Matrik	29
2.14. Keyboard	32
2.15. IC 6264	41
2.16. Transistor	44

BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL

3.1. Diagram Blok.....	46
3.2. Keterangan Blok Diagram.....	46
3.3. Diagram Alir Printer	47
3.4. Diagram Alir Program	48

BAB IV. METODOLOGI

4.1. Rancang Bangun Penelitian	50
4.2. Jenis Penelitian.....	50
4.3. Variabel Penelitian.....	51
4.4. Waktu dan Tempat	52

4.5. Definisi Operasional	52
4.6. Komponen dan Bahan	55
4.7. Alat yang digunakan	55
4.8. Jadwal waktu.....	56
BAB V. HASIL DAN ANALISA DATA	
5.1. Pengujian Dan Pengukuran.....	57
5.2. Sistematika Pengukuran.....	58
5.3. Hasil Perhitungan.....	59
5.4. Data Statistik	65
5.5. Analisa Data	72
BAB VI. PEMBAHASAN	
6.1. Pembahasan Rangkaian Utama.....	73
6.2. Pembahasan Listing Program Mikrokontroller	75
5.6. Pembahasan Hasil Pengukuran dan Perhitungan	81
BAB VII. PENUTUP	
7.1. Kesimpulan	82
7.2. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Simbol LDR	8
Gambar 2. Perbandingan suatu saklar putar dengan Multiplexer.....	9
Gambar 3. Susunan gerbang logika untuk fungsi Multiplexer.....	9
Gambar 4. IC 74LS138	12
Gambar 5. PPI 8255	16
Gambar 6. Rangkaian interface ADC terhadap mikrokontroler	17
Gambar 7. Koneksi XTAL pada mikrokontroler 89S51	19
Gambar 8. Koneksi LCD pada mikrokontroler 89S51.....	20
Gambar 9. Diagram blok arsitektur mikrokontroler 89xxx	26
Gambar 10. Konfigurasi pin mikrokontroler 89S51	27
Gambar 11. Konfigurasi pin mikrokontroler Printer.....	29
Gambar 12. Rangkaian interface printer ke mikrokontroler	32
Gambar 13. Konektor pin Male Plug dan Ps/2	32
Gambar 14. Bentuk sinyal yang dikirim oleh keyboard IBM.....	33
Gambar 15. Scan Code IBM Keyboard	37
Gambar 16. Bagian penghubung di dalam Keyboard PC	40
Gambar 17. Eksternal RAM 6264.....	42
Gambar 18. Transistor.....	45

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tabel Kebenaran IC Multiplexer CD 4051	10
Tabel 2. Tabel Kebenaran Dekoder 74LS138.....	12
Tabel 3. Operasi dasar 8255	15
Tabel 4. Pin Number LCD 2 x 16	21
Tabel 5. Fungsi pin pada LCD 2 x 16.....	21
Tabel 6. Fungsi pin pada port printer	30
Tabel 7. Bentuk address pada memory	42
Tabel 8. Tabel Kebenaran RAM 6264.....	43
Tabel 9. Data Hasil Pengukuran.	59